

LOJİK TASARIM DERSİ DENEY RAPORU

DENEY NO : 10	DENEYİN ADI : Senkron Sayıcılar
---------------	---------------------------------

ÖĞRENCİNİN NUMARASI : ADI SOYADI :	İMZA
---	-------------

Deney 1. Girişine 0 uygulandığında 0-7 arasındaki tek sayıları yukarı yönde, 1 uygulandığında ise 7-0 arasındaki tek sayıları aşağı yönde sayacak senkron sayıcıyı T tipi flip-floplar kullanarak tasarlayınız.