
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK TASARIM DERSİ DENEY RAPORU

DENEY NO : 6 **DENEY IN ADI** : Toplayıcı/Çıkarıcı Devre

 ÖĞRENCİNİN
 İMZA

 NUMARASI :
 :

 ADI SOYADI :
 :

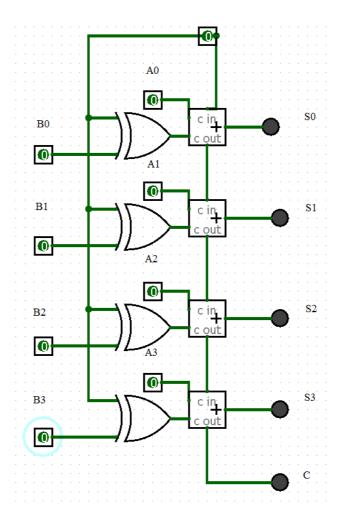

Logisimde toplayıcı/çıkarıcı devreyi çiziniz. Aşağıdaki tabloda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini logisimde çizdiğiniz devrede yapınız sonuçlarını tabloya yazınız.

<i>A3</i>	<i>A2</i>	A1	A0	<i>B3</i>	<i>B2</i>	<i>B1</i>	<i>B0</i>	A+ B					A-B				
								C	S 3	<i>S2</i>	S1	SO	C	<i>S3</i>	<i>S2</i>	S1	S0
1	1	0	1	0	0	1	0										
0	1	0	1	0	0	1	0										
0	0	1	1	0	0	1	1										
0	0	0	1	0	1	0	0										
0	1	0	1	1	0	0	0										
0	1	1	1	1	0	0	1										