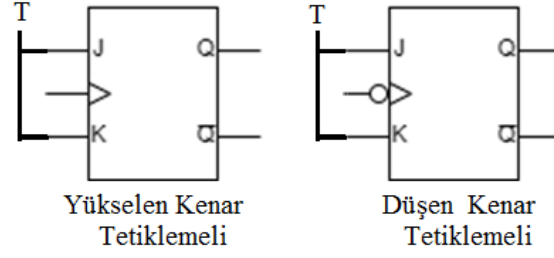


## LOJİK TASARIM DERSİ DENEY RAPORU

DENEY NO : 9	DENEYİN ADI : Sayıcılar
--------------	-------------------------

ÖĞRENCİNİN	İMZA
NUMARASI :	
ADI SOYADI :	

JK FF kullanılarak T tipi FF elde edilmesi:



**Deney 1.** Mod 10 (0'dan 9'a kadar) asenkron sayıcıyı JK tipi ff kullanarak tasarlayınız.