



# Lojik Tasarım

Ders 4

Kaynak:

M.M. Mano, M.D. Ciletti, "Digital Design with An Introduction to Verilog HDL"



# Kanonik Standart ve Biçimler

## **Minterm ve Maxterm**

- Her fonksiyon
  - **Mintermlerin toplamı**  
yada
  - **Maxtermlerin çarpımı**  
şeklinde ifade edilebilir

# Minterm ve Maxterm

► Üç değişkenli bir fonksiyon için minterm ve maxterm tablosu

			Minterms		Maxterms	
<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	Term	Designation	Term	Designation
0	0	0	$x'y'z'$	$m_0$	$x + y + z$	$M_0$
0	0	1	$x'y'z$	$m_1$	$x + y + z'$	$M_1$
0	1	0	$x'yz'$	$m_2$	$x + y' + z$	$M_2$
0	1	1	$x'yz$	$m_3$	$x + y' + z'$	$M_3$
1	0	0	$xy'z'$	$m_4$	$x' + y + z$	$M_4$
1	0	1	$xy'z$	$m_5$	$x' + y + z'$	$M_5$
1	1	0	$xyz'$	$m_6$	$x' + y' + z$	$M_6$
1	1	1	$xyz$	$m_7$	$x' + y' + z'$	$M_7$

Minterm için fonksiyonun 1 olduğu satırlar işleme alınır

<b><i>x</i></b>	<b><i>y</i></b>	<b><i>z</i></b>	<b>Function <math>f_1</math></b>	<b>Function <math>f_2</math></b>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$f_1 = x'y'z + xy'z' + xyz = m_1 + m_4 + m_7$$

$$f_2 = x'yz + xy'z + xyz' + xyz = m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

## Örnek : (Fonksiyonun tümleyeni)

$x$	$y$	$z$	Function $f_1$	Function $f_2$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$f_1' = x'y'z' + x'yz' + x'yz + xy'z + xyz'$$


$$f_1 = (x + y + z)(x + y' + z)(x + y' + z')(x' + y + z')(x' + y' + z)$$

$$f_1 = M_0 \cdot M_2 \cdot M_3 \cdot M_5 \cdot M_6$$

## Örnek : (Fonksiyonun tümleyeni)


$x$	$y$	$z$	Function $f_1$	Function $f_2$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}f_2 &= (x + y + z)(x + y + z')(x + y' + z)(x' + y + z) \\ &= M_0 M_1 M_2 M_4\end{aligned}$$



Örnek : Aşağıda verilen fonksiyonu mintermlerin toplamı şeklinde ifade ediniz

$$F = A + B'C$$


$$F = A + B'C$$

$$A = A(B + B') = AB + AB'$$

This function is still missing one variable, so

$$\begin{aligned} A &= AB(C + C') + AB'(C + C') \\ &= ABC + ABC' + AB'C + AB'C' \end{aligned}$$

The second term  $B'C$  is missing one variable; hence,


$$B'C = B'C(A + A') = AB'C + A'B'C$$

Combining all terms, we have

$$\begin{aligned} F &= A + B'C \\ &= ABC + ABC' + AB'C + AB'C' + A'B'C \end{aligned}$$

But  $AB'C$  appears twice, and according to theorem 1 ( $x + x = x$ ), it is possible to remove one of those occurrences. Rearranging the minterms in ascending order, we finally obtain

$$\begin{aligned} F &= A'B'C + AB'C' + AB'C + ABC' + ABC \\ &= m_1 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7 \end{aligned}$$

$$F(A, B, C) = \Sigma(1, 4, 5, 6, 7)$$




Alternatif çözüm: Doğruluk tablosu üzerinden çözüm

$$F = A + B'C$$

*Truth Table for  $F = A + B'C$*

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>F</b>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F(A, B, C) = \Sigma(1, 4, 5, 6, 7)$$

Örnek : Aşağıda verilen fonksiyonu makstermlerin çarpımı şeklinde ifade ediniz

$$F = xy + x'z$$

Terimlere dağılma özelliği uygulanabilir

$$\begin{aligned} F &= xy + x'z = (xy + x')(xy + z) \\ &= (x + x')(y + x')(x + z)(y + z) \\ &= (x' + y)(x + z)(y + z) \end{aligned}$$

Eksik terimler fonksiyona eklenir

$$\begin{aligned} x' + y &= x' + y + zz' = (x' + y + z)(x' + y + z') \\ x + z &= x + z + yy' = (x + y + z)(x + y' + z) \\ y + z &= y + z + xx' = (x + y + z)(x' + y + z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= (x + y + z)(x + y' + z)(x' + y + z)(x' + y + z') \\ &= M_0 M_2 M_4 M_5 \end{aligned}$$

$$F(x, y, z) = \Pi(0, 2, 4, 5)$$

# Kanonik formlar arası dönüşüm

$$F(A, B, C) = \Sigma(1, 4, 5, 6, 7)$$

This function has a complement that can be expressed as

$$F'(A, B, C) = \Sigma(0, 2, 3) = m_0 + m_2 + m_3$$

Now, if we take the complement of  $F'$  by DeMorgan's theorem, we obtain  $F$  in a different form:

$$F = (m_0 + m_2 + m_3)' = m'_0 \cdot m'_2 \cdot m'_3 = M_0 M_2 M_3 = \Pi(0, 2, 3)$$

The last conversion follows from the definition of minterms and maxterms as shown in Table 2.3. From the table, it is clear that the following relation holds:

$$m'_j = M_j$$

$$F = xy + x'z$$

*Truth Table for  $F = xy + x'z$*

<b>x</b>	<b>y</b>	<b>z</b>	<b>F</b>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


Minterms

Maxterms

$$F(x, y, z) = \Sigma(1, 3, 6, 7)$$


$$F(x, y, z) = \Pi(0, 2, 4, 5)$$
 
# Çarpımların toplamı / Toplamların Çarpımı



(a) Sum of Products


$$F_1 = y' + xy + x'yz'$$

 


(b) Product of Sums

$$F_2 = x(y' + z)(x' + y + z')$$

 
# Çarpımların toplamı / Toplamların Çarpımı



(a)  $AB + C(D + E)$

 

(b)  $AB + CD + CE$

[illegible][illegible]





# İki değişkenden 16 farklı fonksiyon üretilebilir





*Boolean Expressions for the 16 Functions of Two Variables*

Boolean Functions	Operator Symbol	Name	Comments
$F_0 = 0$		Null	Binary constant 0
$F_1 = xy$	$x \cdot y$	AND	$x$ and $y$
$F_2 = xy'$	$x/y$	Inhibition	$x$ , but not $y$
$F_3 = x$		Transfer	$x$
$F_4 = x'y$	$y/x$	Inhibition	$y$ , but not $x$
$F_5 = y$		Transfer	$y$
$F_6 = xy' + x'y$	$x \oplus y$	Exclusive-OR	$x$ or $y$ , but not both
$F_7 = x + y$	$x + y$	OR	$x$ or $y$
$F_8 = (x + y)'$	$x \downarrow y$	NOR	Not-OR
$F_9 = xy + x'y'$	$(x \oplus y)'$	Equivalence	$x$ equals $y$
$F_{10} = y'$	$y'$	Complement	Not $y$
$F_{11} = x + y'$	$x \supset y$	Implication	If $y$ , then $x$
$F_{12} = x'$	$x'$	Complement	Not $x$
$F_{13} = x' + y$	$x \supset y$	Implication	If $x$ , then $y$
$F_{14} = (xy)'$	$x \uparrow y$	NAND	Not-AND
$F_{15} = 1$		Identity	Binary constant 1



# Sayısal Lojik Kapılar

Name	Graphic symbol	Algebraic function	Truth table															
AND		$F = x \cdot y$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
x	y	F																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
OR		$F = x + y$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
x	y	F																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
Inverter		$F = x'$	<table><tr><th>x</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	F	0	1	1	0									
x	F																	
0	1																	
1	0																	
Buffer		$F = x$	<table><tr><th>x</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	F	0	0	1	1									
x	F																	
0	0																	
1	1																	

NAND		$F = (xy)'$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	y	F	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
x	y	F																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
NOR		$F = (x + y)'$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	y	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
x	y	F																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																
Exclusive-OR (XOR)		$F = xy' + x'y$ $= x \oplus y$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	y	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
x	y	F																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
Exclusive-NOR or equivalence		$F = xy + x'y'$ $= (x \oplus y)'$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
x	y	F																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																

Şekilde gösterilen kapılardan evirici ve buffer dışındaki kapılar ikiden fazla girişli olabilir.

# Çok Girişli Devreler

- ▶ Kapıların giriş sayısı, temsil ettikleri ikili işlemin değişme ve birleşme özelliğine sahip olması şartıyla çok girişli hale getirilebilir.
- ▶ Boolean cebirinde tanımlanan VE ve VEYA işlemleri bu iki özelliğe sahiptir
- ▶ VEYA işlemi için;

$$x + y = y + x \quad (\text{commutative})$$

$$(x + y) + z = x + (y + z) = x + y + z \quad (\text{associative})$$

# Çok Girişli Devreler

$x \downarrow y \downarrow z$	VEYADEĞİL işlemi
$x \uparrow y \uparrow z$	VEDEĞİL işlemi

- Değişme özelliğine sahip olan VEDEĞİL ve VEYADEĞİL kapılarının giriş sayısı, işlem tanımının değiştirilmemesi şartıyla ikiden fazla yapılabilir.
- Buradaki sorun, VEDEĞİL ve VEYADEĞİL işlemlerinin birleşme özelliğine sahip olmamasından kaynaklanır. Diğer bir deyişle;

$$(x \downarrow y) \downarrow z \neq x \downarrow (y \downarrow z)$$

$$(x \downarrow y) \downarrow z = [(x + y)' + z]' = (x + y)z' = xz' + yz'$$

$$x \downarrow (y \downarrow z) = [x + (y + z)']' = x'(y + z) = x'y + x'z$$

## Çok Girişli Devreler



$$x \downarrow y \downarrow z = (x + y + z)'$$

$$x \uparrow y \uparrow z = (xyz)'$$


$$(x \downarrow y) \downarrow z = [(x + y)' + z]' = (x + y)z' = xz' + yz'$$

$$x \downarrow (y \downarrow z) = [x + (y + z)']' = x'(y + z) = x'y + x'z$$


## Çok Girişli Devreler

  


# Çok Girişli Devreler

 

(a) 3-input NOR gate

 


(b) 3-input NAND gate

 


(c) Cascaded NAND gates

# Üç girişli ÖZELVEYA kapısı

 

(a) Using 2-input gates

 


(b) 3-input gate

$x$	$y$	$z$	$F$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


(c) Truth table

# Tümleşiklik Seviyeleri

## POZİTİF Lojik – NEGATİF Lojik

 

(a) Positive logic

 

(b) Negative logic


Ders kapsamında POZİTİF lojik kullanılacaktır



# Pozitif – Negatif Lojik

$x$	$y$	$z$
$L$	$L$	$L$
$L$	$H$	$L$
$H$	$L$	$L$
$H$	$H$	$H$


(a) Truth table with  $H$  and  $L$

 

(b) Gate block diagram

$x$	$y$	$z$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


(c) Truth table for positive logic

 

(d) Positive logic AND gate

$x$	$y$	$z$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

(e) Truth table for negative logic

 

(f) Negative logic OR gate

# Sayısal Lojik Aileler

Sayısal tümdevreler üretim tekniği ve teknolojiye göre sınıflandırılırlar.

En yaygın olarak kullanılanları:

TTL	transistor–transistor logic;
ECL	emitter-coupled logic;
MOS	metal-oxide semiconductor;
CMOS	complementary metal-oxide semiconductor.



# Sayısal Lojik Aileler

- TTL (Transistör Transistör Lojik):  
Uzun yıllardır kullanılmakta olan yaygın bir standarttır.
- ECL (Emitör Kuplajlı Lojik):  
Yüksek Hızlı işlem gerektiren sistemlerde kullanışlıdır.
- MOS (Metal Oksit Yariiletken):  
Yüksek eleman yoğunluğu olan devreler için uygundur.
- CMOS (Tümleyici Metaloksit Yariiletken):  
Düşük güç tüketimi gerektiren sistemlerde tercih edilir.

# TTL ailesi

- Kapıların oluşturulmasında transistör, direnç ve diyotlar kullanılır.
- Çalışma gerilimi  $5V \pm \%25$
- Yüksek hızda çalışırlar
- CMOS'lara göre daha fazla güç harcarlar
- Türleri:
  - Standart TTL
  - Düşük güçlü TTL
  - Yüksek hızlı TTL
  - Schotky tipi TTL
  - Düşük güçlü Schotky tipi TTL

# CMOS ailesi

- Kapıların oluşturulmasında sadece transistörler kullanılır. Diyot ve dirençlerin görevini transistörler yapar.
- Çalışma gerilimi 12 – 30V arasındadır.
- Güç harcamaları azdır. (düşük güç kaybı)
- Hızları düşüktür
- Gürültü toleransı yüksektir
- Yüksek frekanslı işlemler için pek tercih edilmezler
- Üretim yöntemi TTL'e göre daha basittir ve bu nedenle ucuzdur
- Türleri:
  - NMOS tipi
  - PMOS tipi

# Lojik Entegre Parametreleri

- **Yayılım Gecikmesi (Propagation Delay):** Girişe uygulanan işaretin çıkışta görülmesi arasında geçen zamandır. Nanosaniyelerle ölçülür. Çalışma hızı bununla ters orantılıdır.
- **Güç Kaybı (Power Dissipation):** Kapıda harcanan güç miktarıdır. Mikrovat seviyesindedir.
- **Çıkış Yelpazesi (Fan Out):** Kapının çıkışına bağlanacak yada çalışmasını etkilemeyecek standart yük sayısını belirtir.
- **Gürültü Seviyesi (Noise Margin):** Devrenin çıkışında istenmeyen bir değişikliğe neden olmayan, sayısal devrenin giriş işaretine eklenen maksimum gürültü gerilimidir. mV seviyesindedir.